

第四章 处理器体系结构

教师：郑贵滨

计算机科学与技术学院

哈尔滨工业大学

第四章 处理器体系结构

——逻辑设计

教 师：郑贵滨

计算机科学与技术学院

哈尔滨工业大学

逻辑设计概述


■ 基本的硬件需求

- 通讯
 - 如何将值从一个地方移动到另外一个地方
- 计算
- 存储

■ 比特是我们的朋友

- 全部用0和1表示
- 通讯
 - 电线上的低或高电压
- 计算
 - 计算布尔函数
- 存储
 - 存储信息位


数字信号

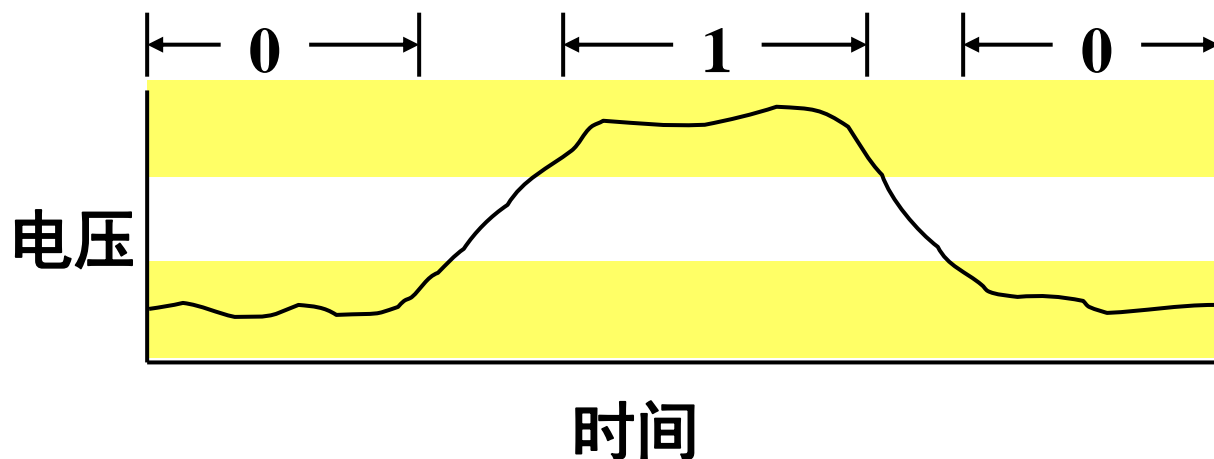

- 用电压阈值从连续信号中提取离散值
- 最简单版本：1位信号
 - 或者是高位，或者是低位
 - 在高位和低位之间有保护范
- 不会收到噪音或者低质量的电路因素影响
 - 可以使得电路简单、规模小、速度快


通过逻辑门进行计算

And

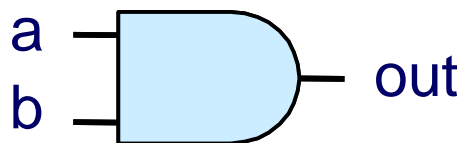


$$\text{out} = a \ \&\& \ b$$

Or

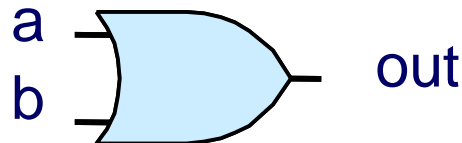


$$\text{out} = a \ || \ b$$

Not

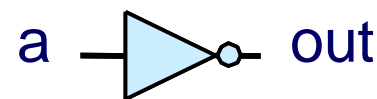


$$\text{out} = !a$$

- 输出是输入的布尔函数
- 连续响应输入的变化
 - 有较小的延迟

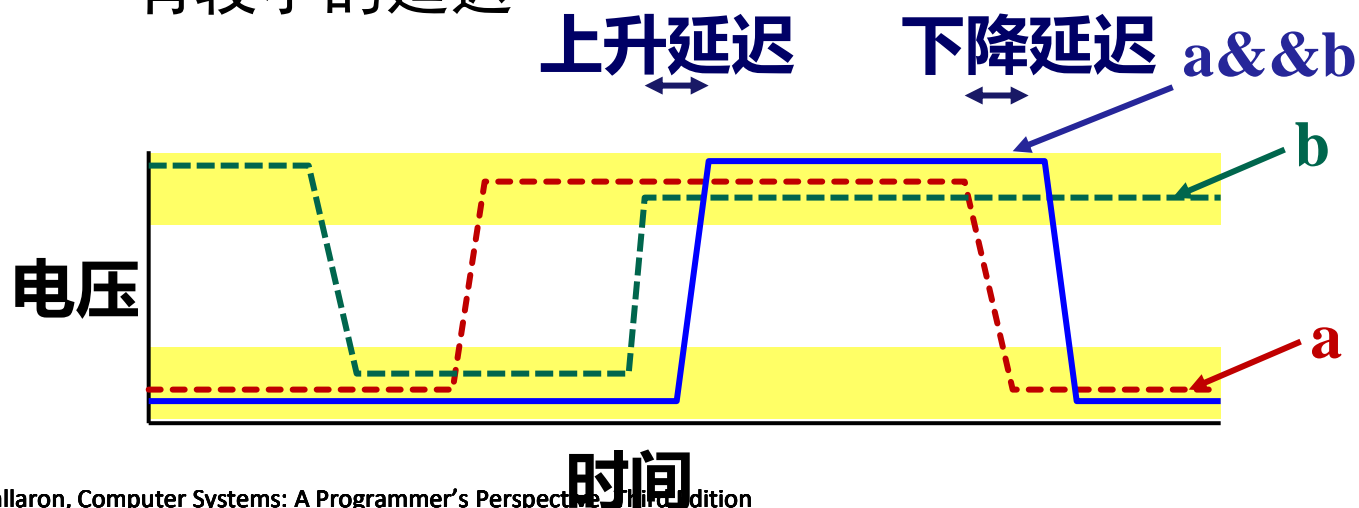


组合电路

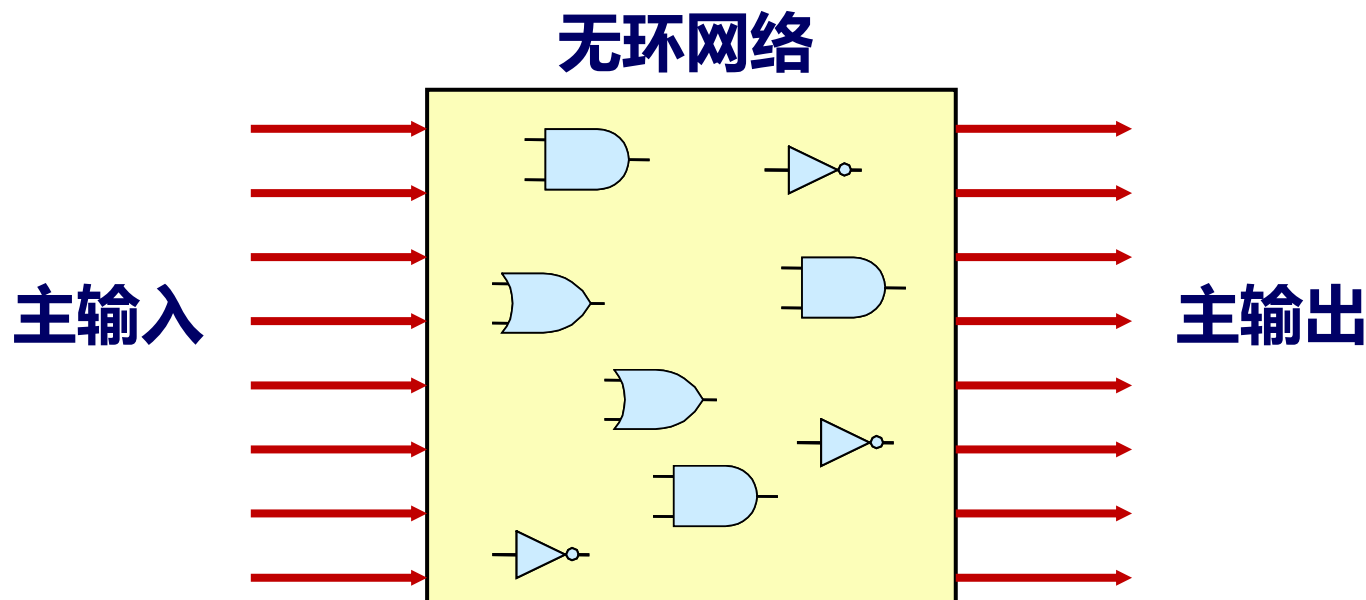

■ 逻辑门无环网络

- 连续响应主输入的变化
- 主输出是主输入的布尔函数（有延迟）

位相等

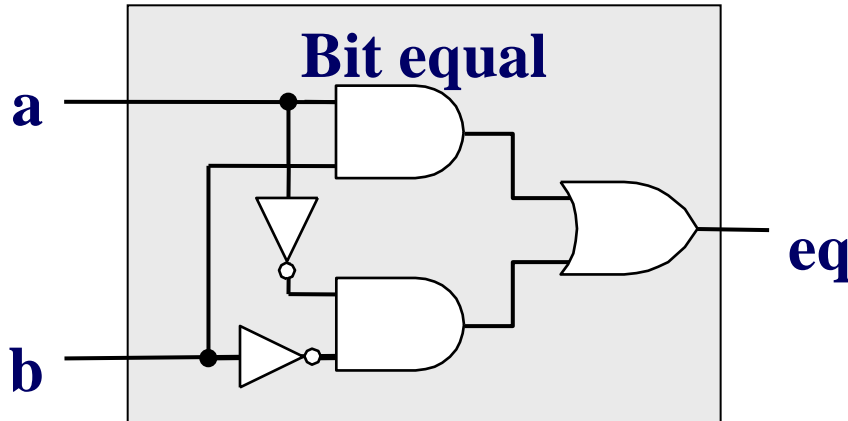


硬件控制语言(HCL)表达式


$$\text{bool eq} = (a \& \& b) \parallel (!a \& \& !b)$$

- 如果a和b相等就生成1
- **硬件控制语言(HCL, Hardware Control Language)**
 - 非常简单的硬件描述语言
 - 布尔操作的语法和C语言逻辑运算相似
 - 将用HCL描述处理器的控制逻辑

字相等

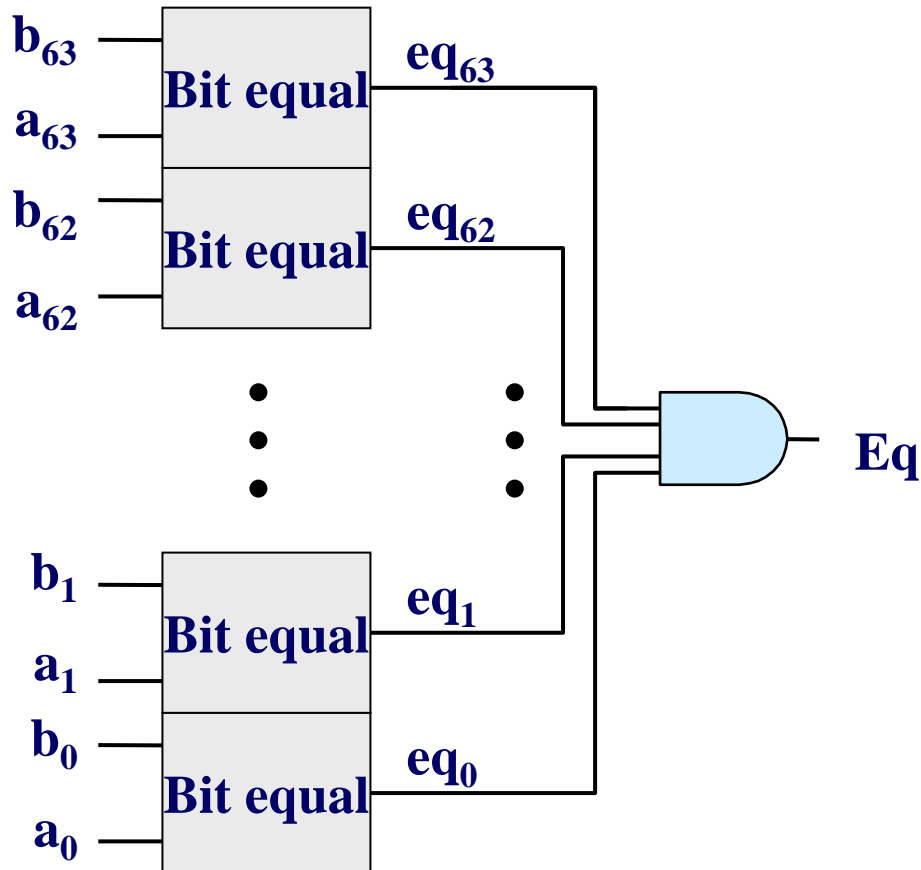

字级表示

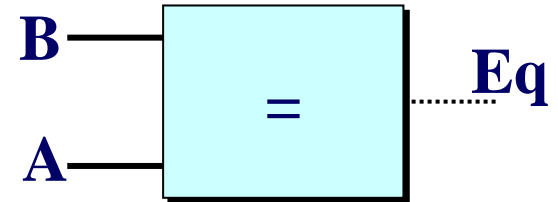


HCL表示

`bool Eq = (A == B)`

- 64 位 字的大小
- HCL表示
 - 相等操作
 - 产生布尔值

位多路复用器

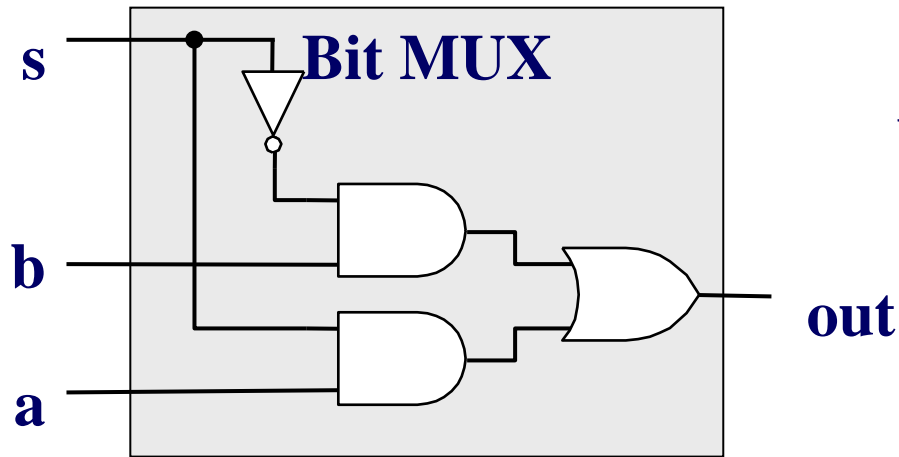


HCL表示

`bool out = (s&&a)||(!s&&b)`


- 控制信号 s
- 数据信号 a 和 b
- 当 $s=1$ 时输出 a ，当 $s=0$ 时输出 b

字多路复用器

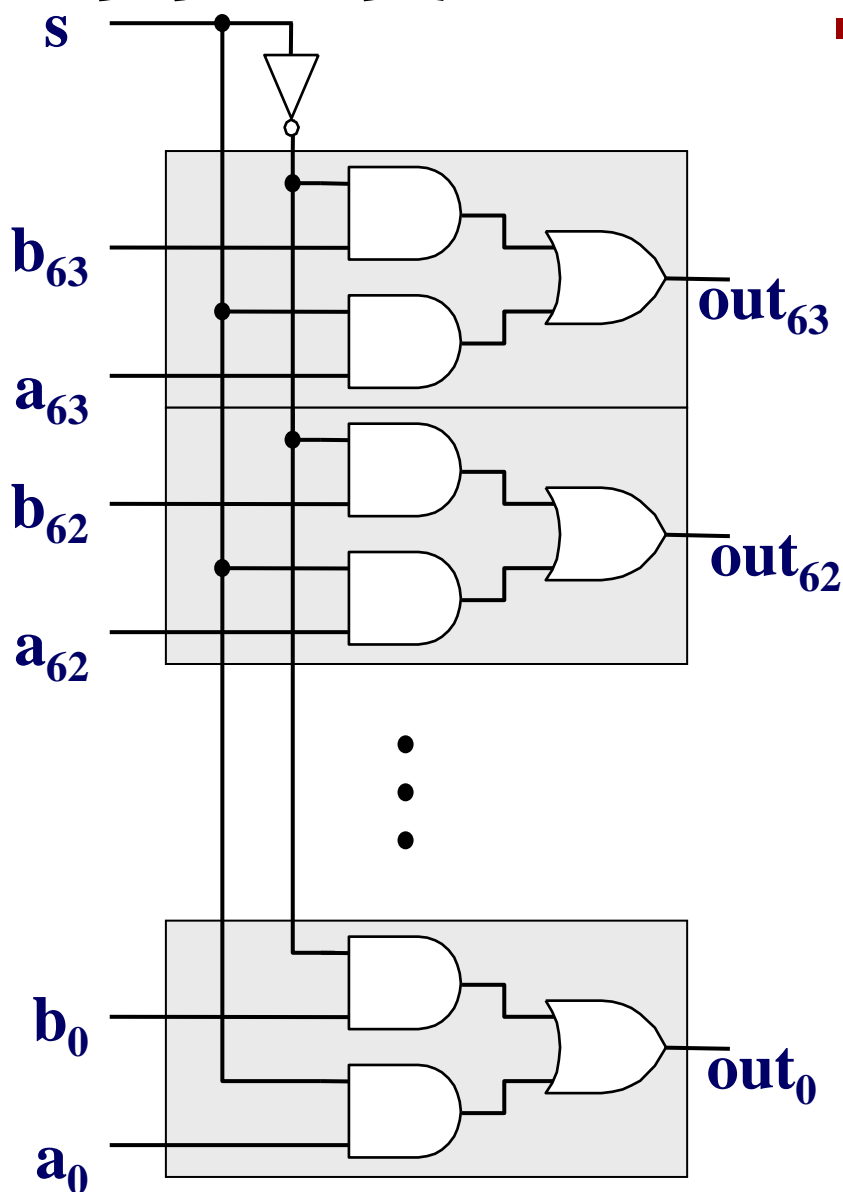

- 根据控制信号s来选择输入字A或B
- 硬件控制语言表示
 - 情况表达式(case语句)
 - 一系列二元组 “布尔表达式:整数表达式”
 - 第一个求值为1 的情况会被选中

字级表示

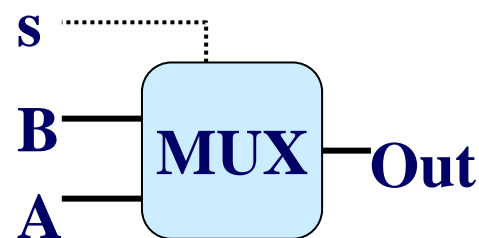

HCL表示

```
int Out = [
    s : A;
    1 : B;
];
```

硬件控制语言(HCL)字级示例


3个字的最小值



```
int Min3 = [
    A < B && A < C : A;
    B < A && B < C : B;
    1               : C;
];
```

- 找到三位输入中最小的字
- HCL情况表达式
- 最后的情况：保证有一个匹配值


4路复用器

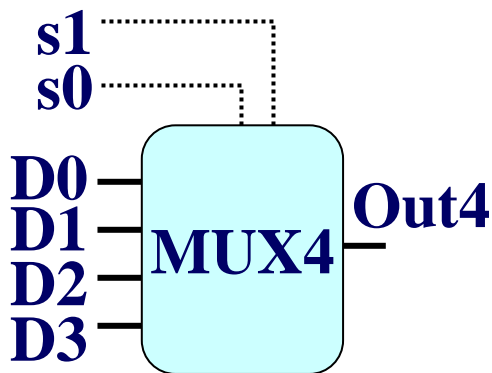

```
int Out4 = [
    !s1 && !s0 : D0;
    !s1        : D1;
    !s0        : D2;
    1          : D3;
];
```


- 根据两个控制位，从4个输入中选择一个（字）
- HCL情况表达式
- 通过假定顺序地匹配，简化测试

算术/逻辑单元(ALU)

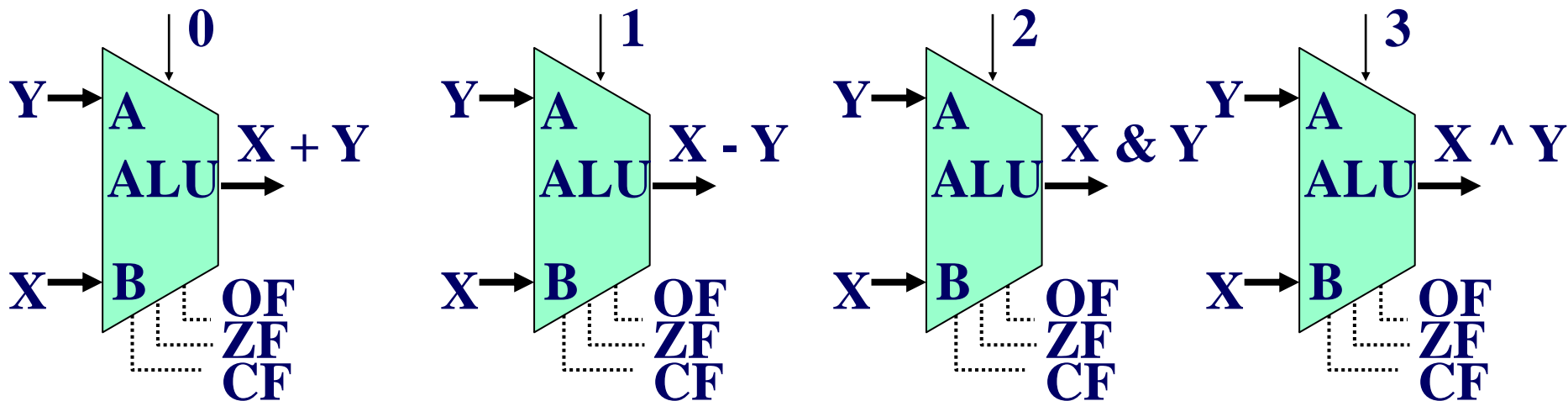


- 组合逻辑
 - 连续响应输入
- 控制信号选择计算函数
 - 对应Y86-64中4种算术/逻辑操作，控制值和操作的功能码对应
 - 也计算条件码的值


1位锁存器

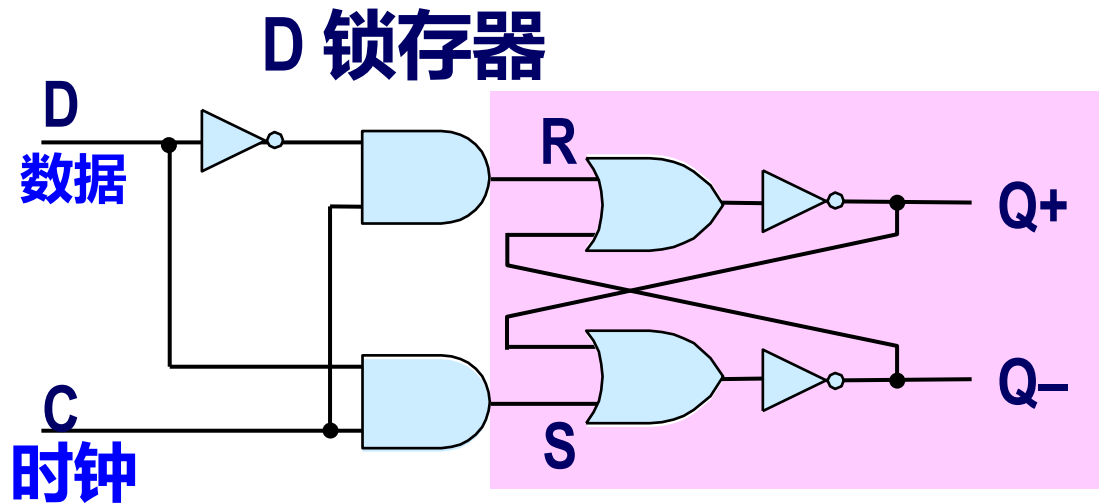

锁存 Latching

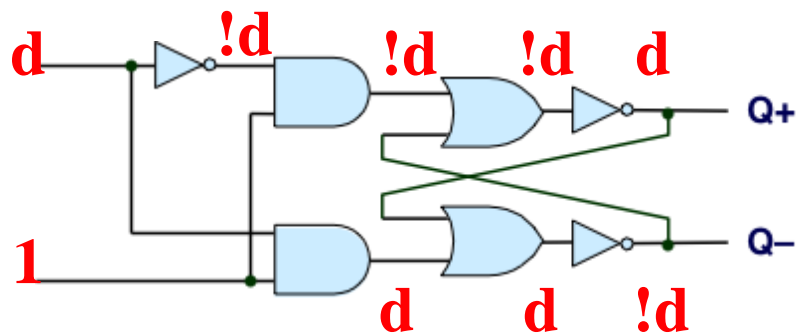


存储

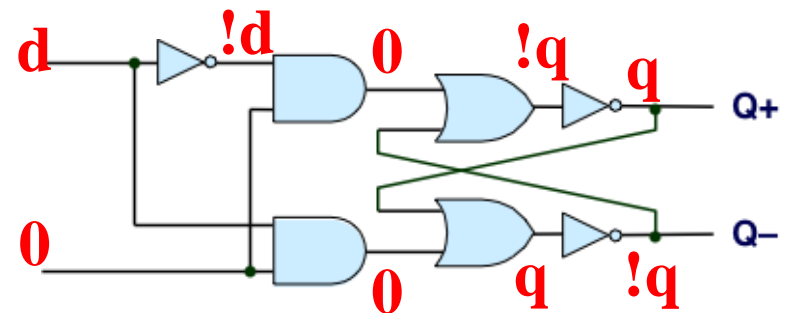


透明1位锁存器

锁存Latching


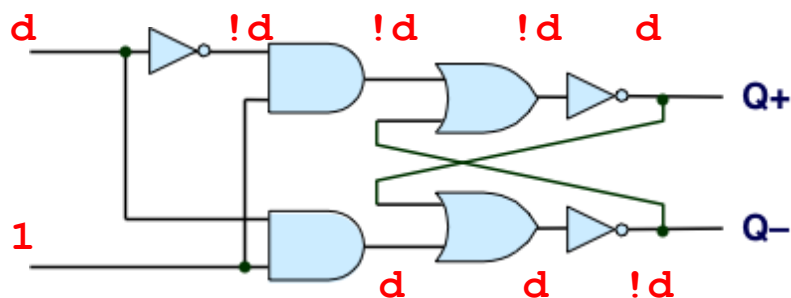


改变D

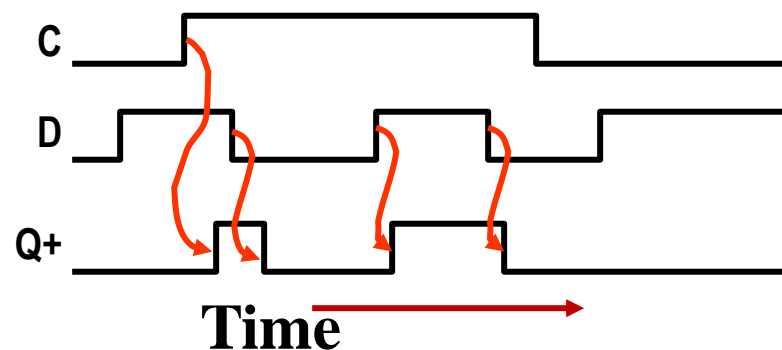

- 当在锁存模式时，D的信号会传递给 $Q+$ 和 $Q-$
- 当 C 下降时，锁存的值取决于 D



锁存器：边缘触发

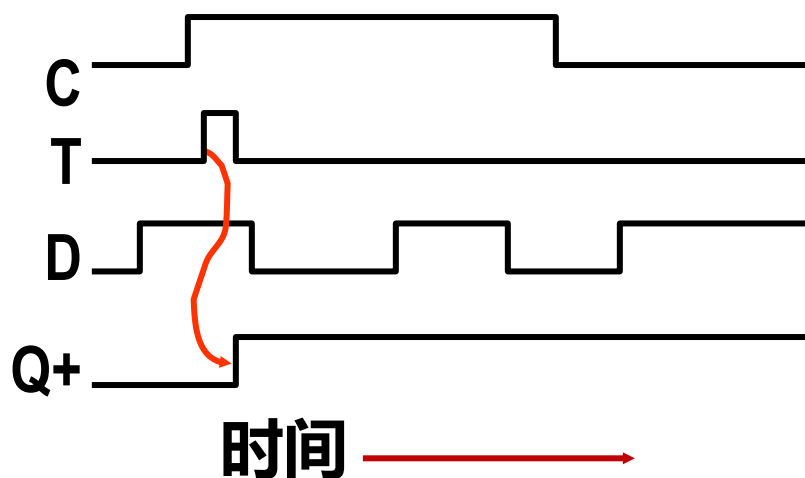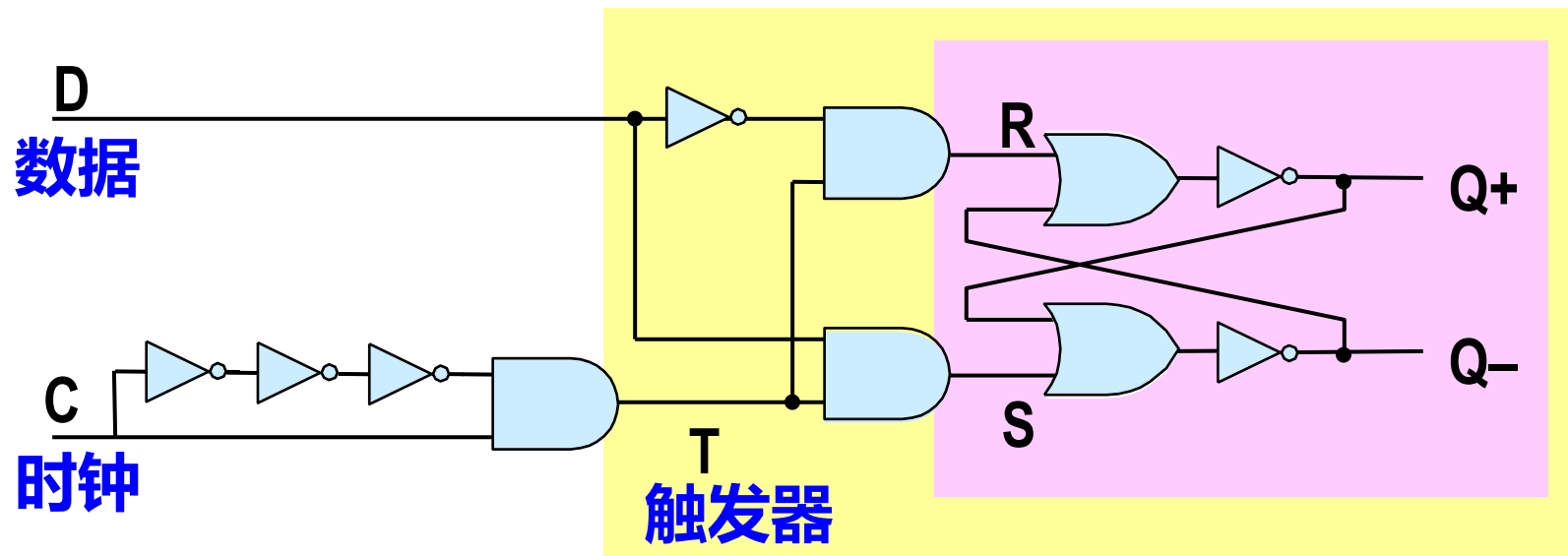

- 只在短暂的时间段处于锁存模式
 - 时钟上升沿
- 当时钟上升的时候，锁存的值取决于数据
- 在其他时候输出保持不变


寄存器

结构

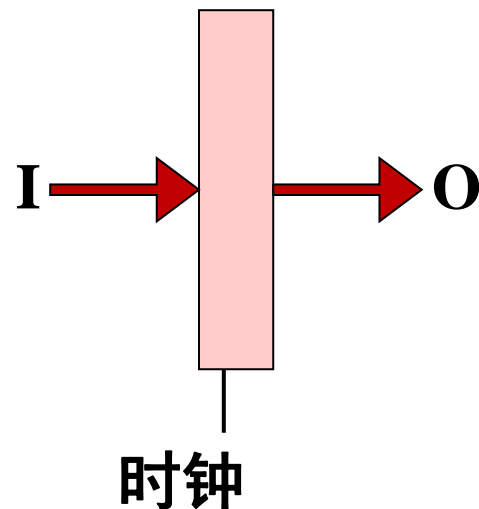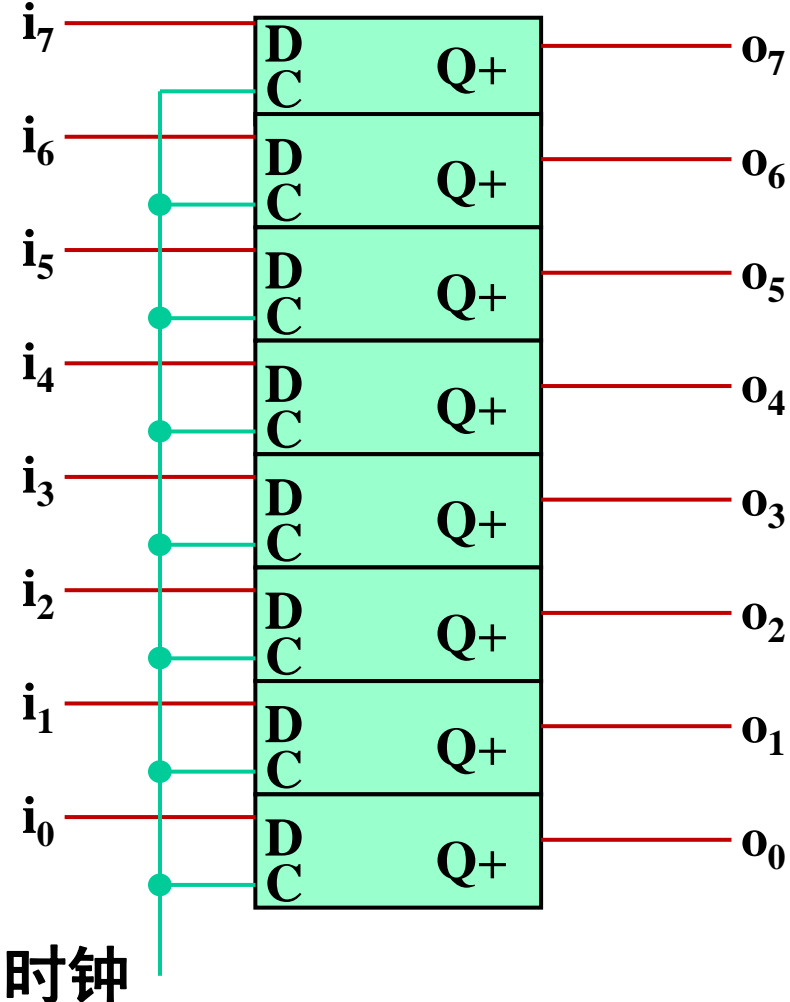


- 存储字数据
 - 和在汇编代码中看到的程序寄存器不同
- 边缘触发锁存器的集合
- 在时钟上升沿加载输入

寄存器操作

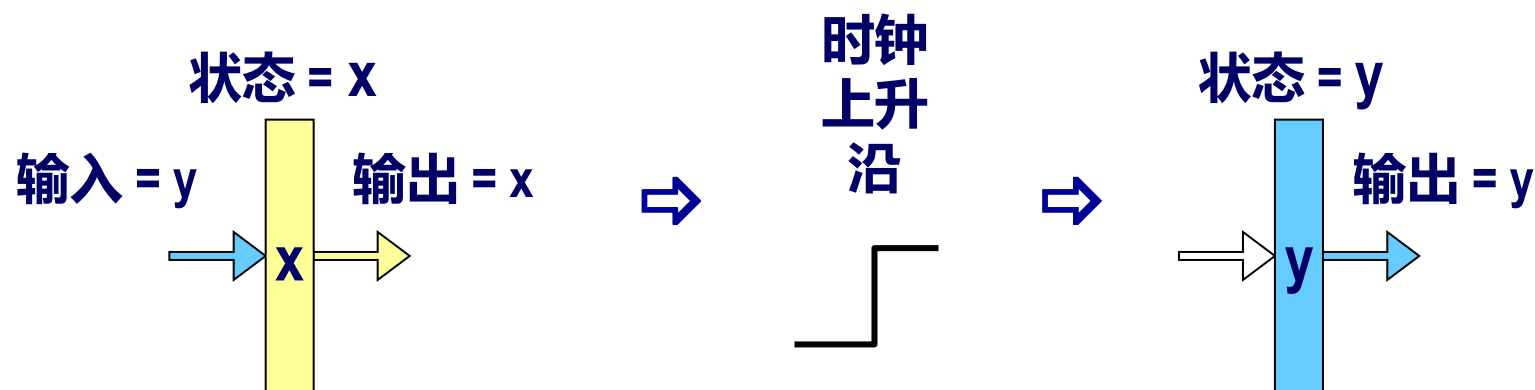


- 存储数据位
- 大多数时候作为输入和输出之间的栅栏（隔离）
- 当时钟上升的时候，加载输入


状态机示例

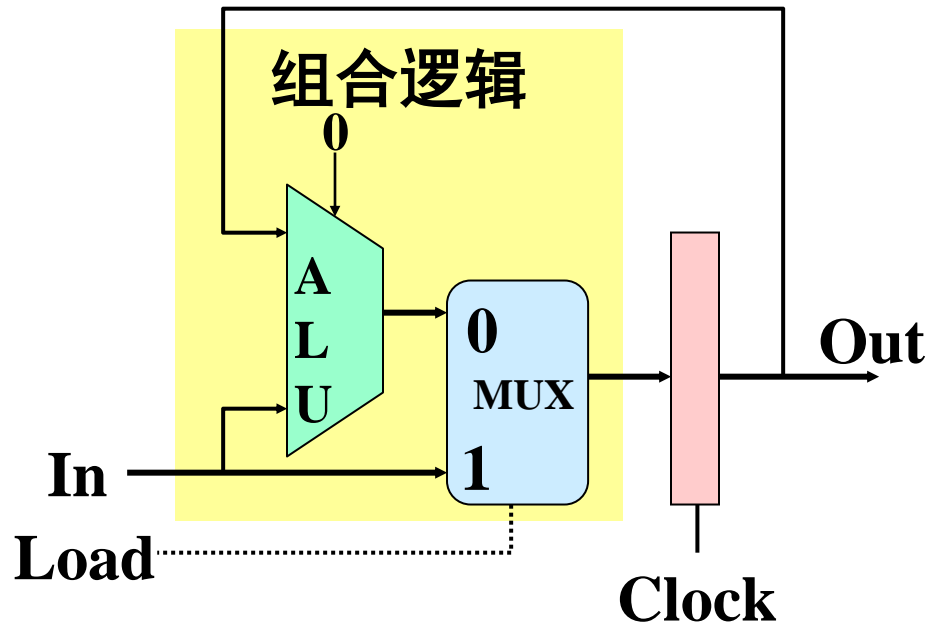

- 累加器电路
- 在每个时钟加载或累加

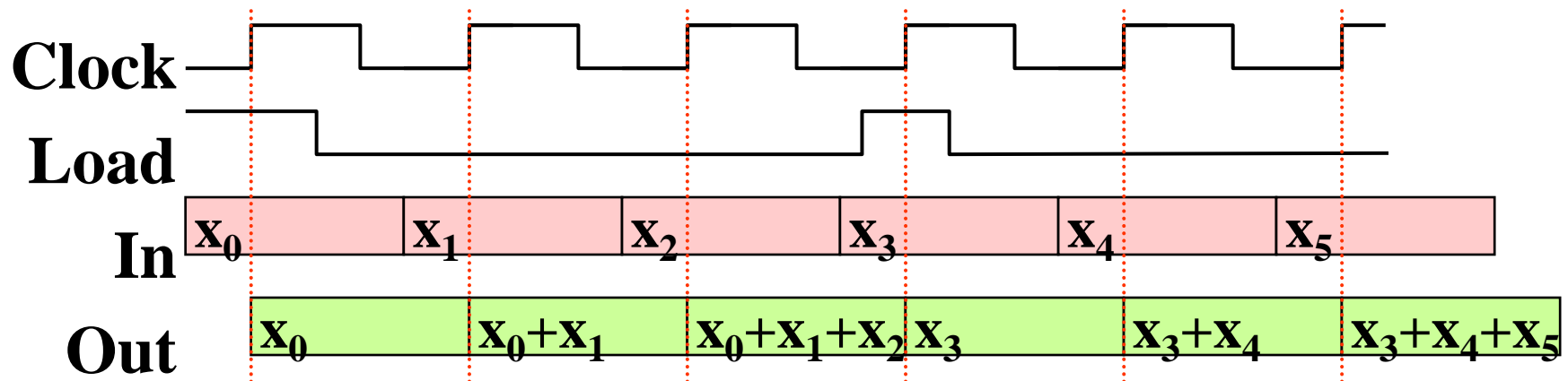


随机存取存储器

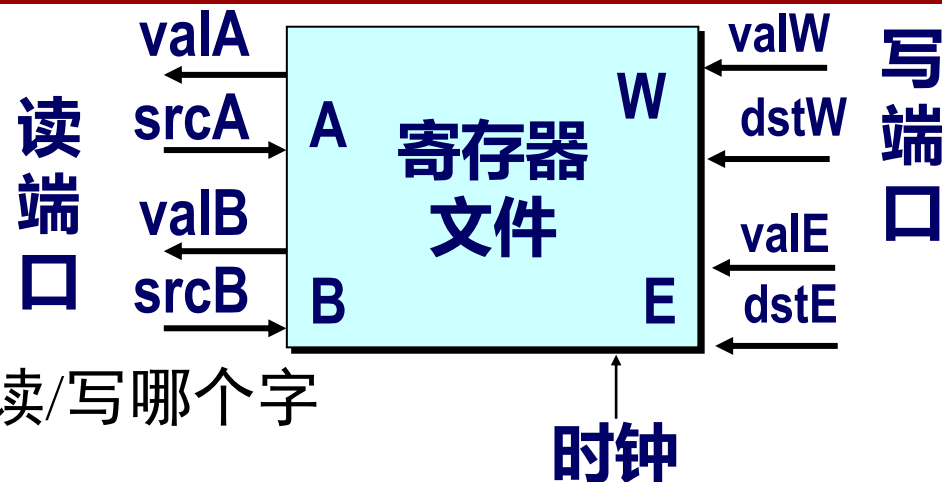

- 存储内存中的多个字
 - 通过输入的地址来决定读/写哪个字
- 寄存器文件
 - 存储程序寄存器的值
 - `%rax`, `%rsp`, 等.
 - 寄存器标识符作为地址
 - ID 15 (0xF) 表示不执行读写
- 多端口
 - 在每个周期可以读/写多个字
 - 每个端口有单独的地址和数据输入/输出

寄存器文件

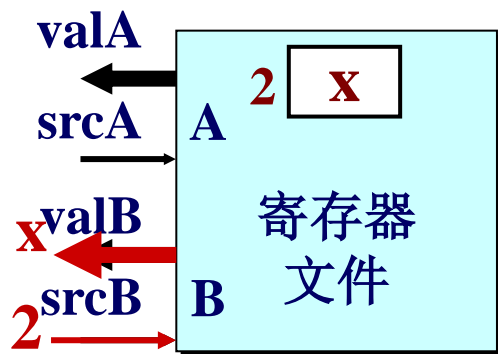


■ 读

- 类似组合逻辑
- 根据输入地址产生输出数据，
 - 有延迟

■ 写

- 类似寄存器
- 只在时钟上升沿更新

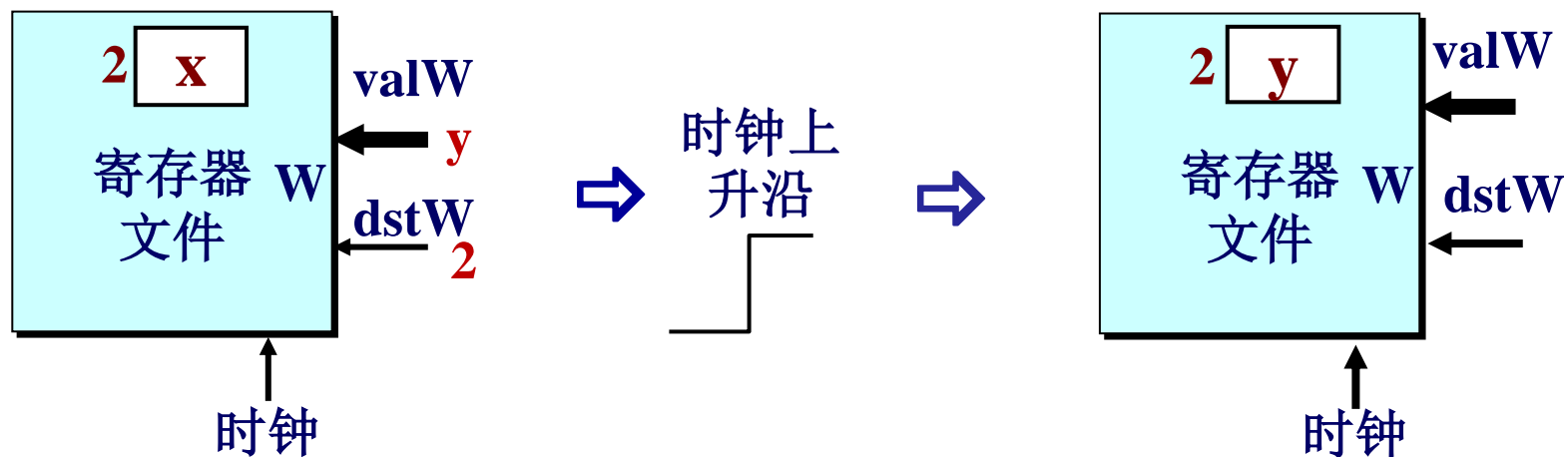

硬件控制语言(HCL)

非常简单的硬件描述语言，仅可描述硬件操作的一部分：我们将要研究和修改的部分

■ 数据类型

- bool: 布尔
 - a, b, c, ...
- int: 字
 - A, B, C, ...
 - 不指定字大小——字节, 64-位 字, ...

■ 声明

- **bool a = 布尔表达式;**
- **int A = 整数表达式;**

HCL操作

通过返回值的类型分类

■ 布尔表达式

■ 逻辑操作

- $a \ \&\& \ b, a \ || \ b, !a$

■ 字比较

- $A == B, A != B, A < B, A <= B, A >= B, A > B$

■ 集合成员

- $A \text{ in } \{ B, C, D \}$

✓ 与 $A == B \ || \ A == C \ || \ A == D$ 一样

■ 字表达式

■ 情况表达式

- $[a : A; b : B; c : C]$
- 按顺序评估测试表达式 a, b, c, \dots
- 返回和首次成功测试对应的字表达式 A, B, C, \dots

总结

■ 计算

- 通过组合逻辑实现
- 计算布尔函数
- 连续地对输入变化响应

■ 存储

- 寄存器
 - 存储单字
 - 当时钟上升时加载
- 随机存取存储器
 - 存储多字
 - 可能有多个读/写端口
 - 当输入地址变化时读取字
 - 当时钟上升时写入字